

# Вопросы к устному экзамену по курсу “Радиофизика”

И.А. Биленко и С. П. Вятчанин

1. Условия квазистационарности. Характеристики линейных цепей: коэффициент передачи, импульсная характеристика, переходная характеристика.
2. Комплексный метод анализа линейных цепей. Колебательные контуры. Их собственные и вынужденные колебания, частотные характеристики.
3. Комплексный метод анализа линейных цепей. Коэффициент передачи (импульсная характеристика, переходная характеристика.) дифференцирующих и интегрирующих RL- и RC - цепочек. Условия дифференцирования и интегрирования сигналов.
4. Спектральный метод анализа процессов в линейных цепях. Условия неискаженной передачи сигналов. Теорема Котельникова.
5. Телеграфные уравнения для длинных линий. Условия их применимости. Их возможные решения. Комплексный метод анализа волн. Постоянная распространения. Волновое сопротивление. Поток энергии в линии.
6. Телеграфные уравнения для длинных линий. Эквивалентная схема линии с потерями. Постоянная распространения, волновое сопротивление. Отражение от нагруженного конца длинной линии.
7. Входное сопротивление отрезка линии. Входное сопротивление полуволнового и четвертьволнового отрезков линии. Отрезок линии как резонатор.
8. Излучающие системы. Диаграмма направленности передающих и приемных антенн. Связь мощности принимаемого сигнала с характеристиками антенн.
9. Нелинейные резистивные и реактивные элементы. Аппроксимации вольт-амперных характеристик резистивных элементов. Преобразование спектра гармонического сигнала в нелинейной резистивной цепи. Квадратичное детектирование амплитудно модулированного сигнала.
10. Полупроводниковый диод. Его вольт-амперная характеристика. Нелинейная емкость диода. Туннельный диод.
11. Виды модуляции сигналов. Спектры модулированных АМ, ФМ и ЧМ сигналов.
12. Виды модуляции сигналов. Способы модуляции АМ, ФМ и ЧМ сигналов.
13. Выпрямитель. Линейное детектирование АМ сигнала.
14. Демодуляция сигналов. Фазовый и частотный детекторы.
15. Спектры АМ, ФМ и ЧМ сигналов. Синхронный детектор.
16. Полевой транзистор. Его вольт-амперные характеристики и дифференциальные параметры.
17. Классификация усилителей. Усилительный каскад на полевом транзисторе. Его эквивалентная схема.

18. Усилительный каскад на полевом транзисторе. Частотная, фазовая и амплитудная характеристики усилителей.
19. Усилитель на полевом транзисторе. Резонансный усилитель.
20. Усилитель на полевом транзисторе. Широкополосный усилитель.
21. Обратная связь в усилителях. Коэффициент усиления, входное и выходное сопротивление усилителя с обратной связью.
22. Обратная связь в усилителях. Операционный усилитель. Схема инвертирующего и неинвертирующего усилителя на основе операционного усилителя с обратной связью.
23. Электрические флуктуации в линейных и нелинейных элементах. Спектральная плотность мощности флуктуаций. Теорема Винера-Хинчина. Преобразование флуктуаций в линейных цепях.
24. Электрические флуктуации в линейных и нелинейных элементах. Спектральная плотность мощности флуктуаций. Дисперсия шума. Теорема Найквиста.
25. Электрические флуктуации в линейных и нелинейных элементах. Спектральная плотность мощности флуктуаций. Теорема Шоттки. Преобразование флуктуаций в линейных цепях.
26. Электрические флуктуации в линейных и нелинейных элементах. Эквивалентная шумовая температура усилителя. Отношение сигнала к шуму. Коэффициент шума усилителя.
27.  $LC$  генераторы гармонических колебаний. Баланс амплитуд и фаз. Мягкий и жесткий режимы самовозбуждения.
28.  $RC$  генераторы гармонических колебаний. Баланс амплитуд и фаз.
29. Стабильность частоты автогенератора. Тепловые флуктуации частоты.
30. Понятие аналогового, дискретного и цифрового сигнала. Теорема Котельникова.
31. Количество информации, емкость канала связи. Теорема Шеннона.
32.  $z$  - преобразование, прямое, обратное, основные свойства.
33. Базовые логические элементы, таблицы истинности для них. Логический базис для логических функций.
34. Триггеры. Асинхронный и синхронный триггеры на логических элементах. Таблицы истинности.